

Схема на базисе (ИЛИ-НЕ 2)

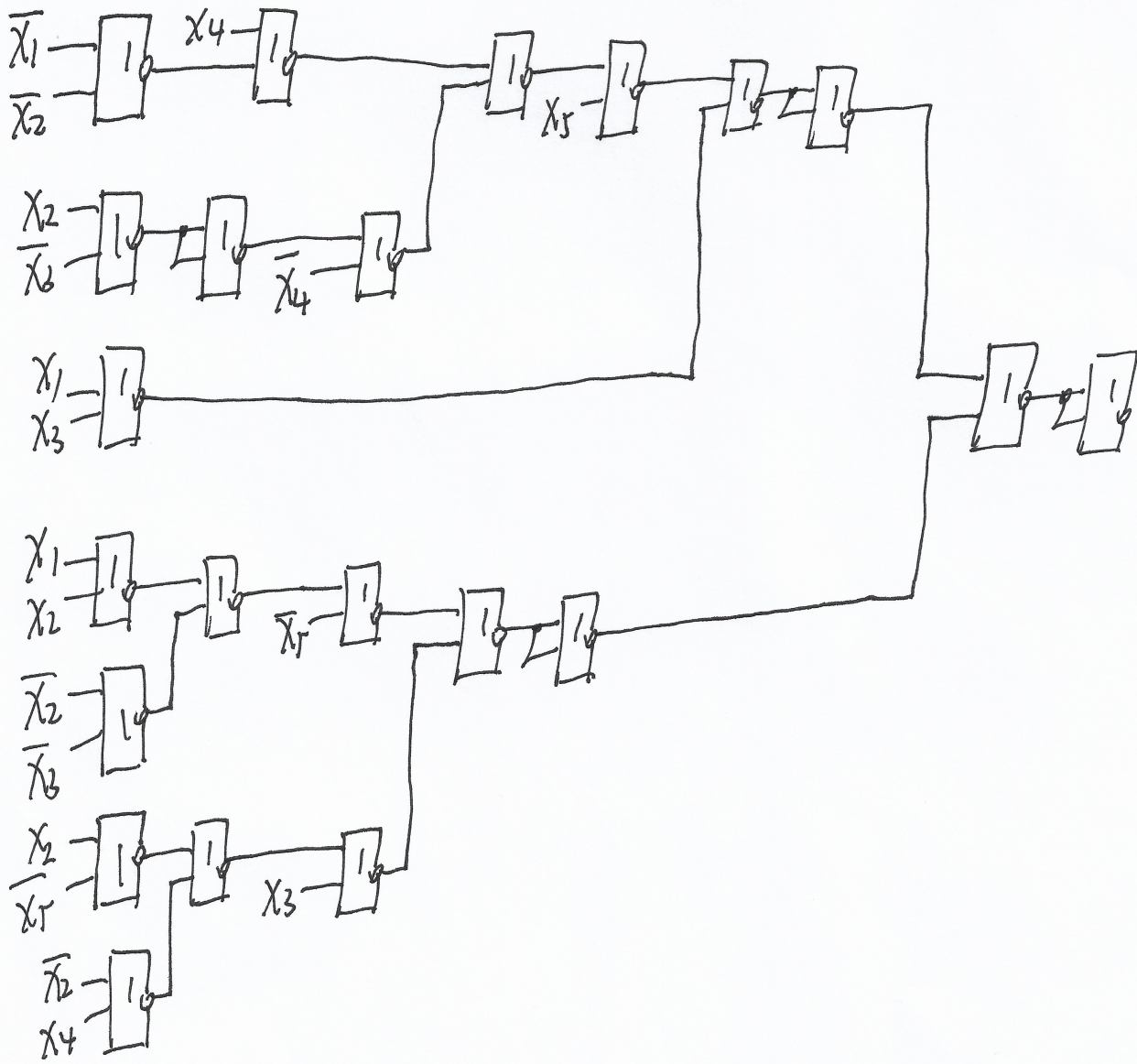


Схема имеет задержку: $\bar{T} = 9\tau$, цену $S_Q = 40$

Недостатком будет наличие дополнительного выходного инвертора

Для этого недостатка можно использовать в качестве логических элементов (И-НЕ 2). Преобразование к этому базису выражение будет иметь вид: