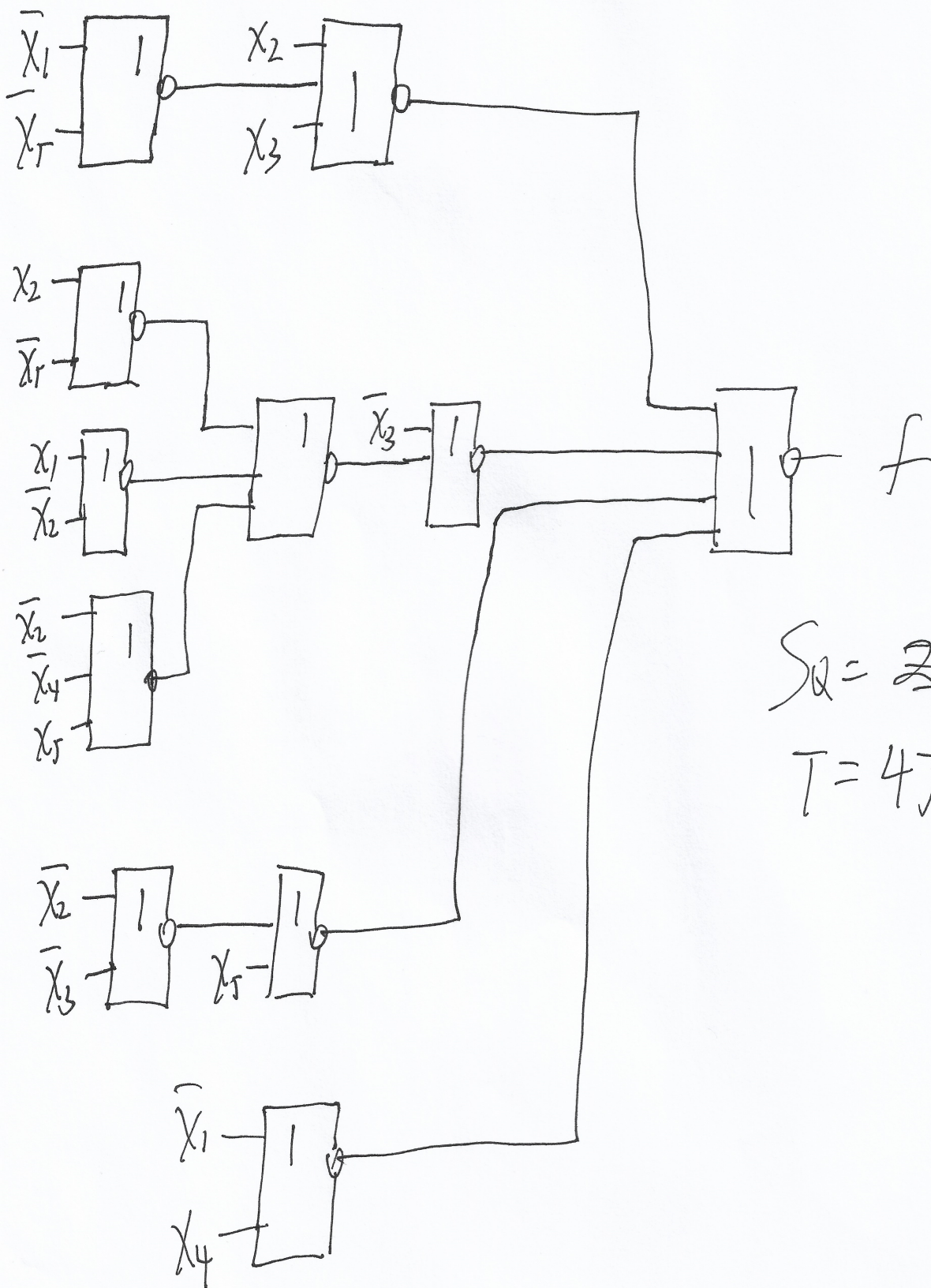


а) строим схему с различными входами в базисе (ИЛИ-НЕ)



$$S_Q = 28 \cdot 27$$

$$T = 45$$