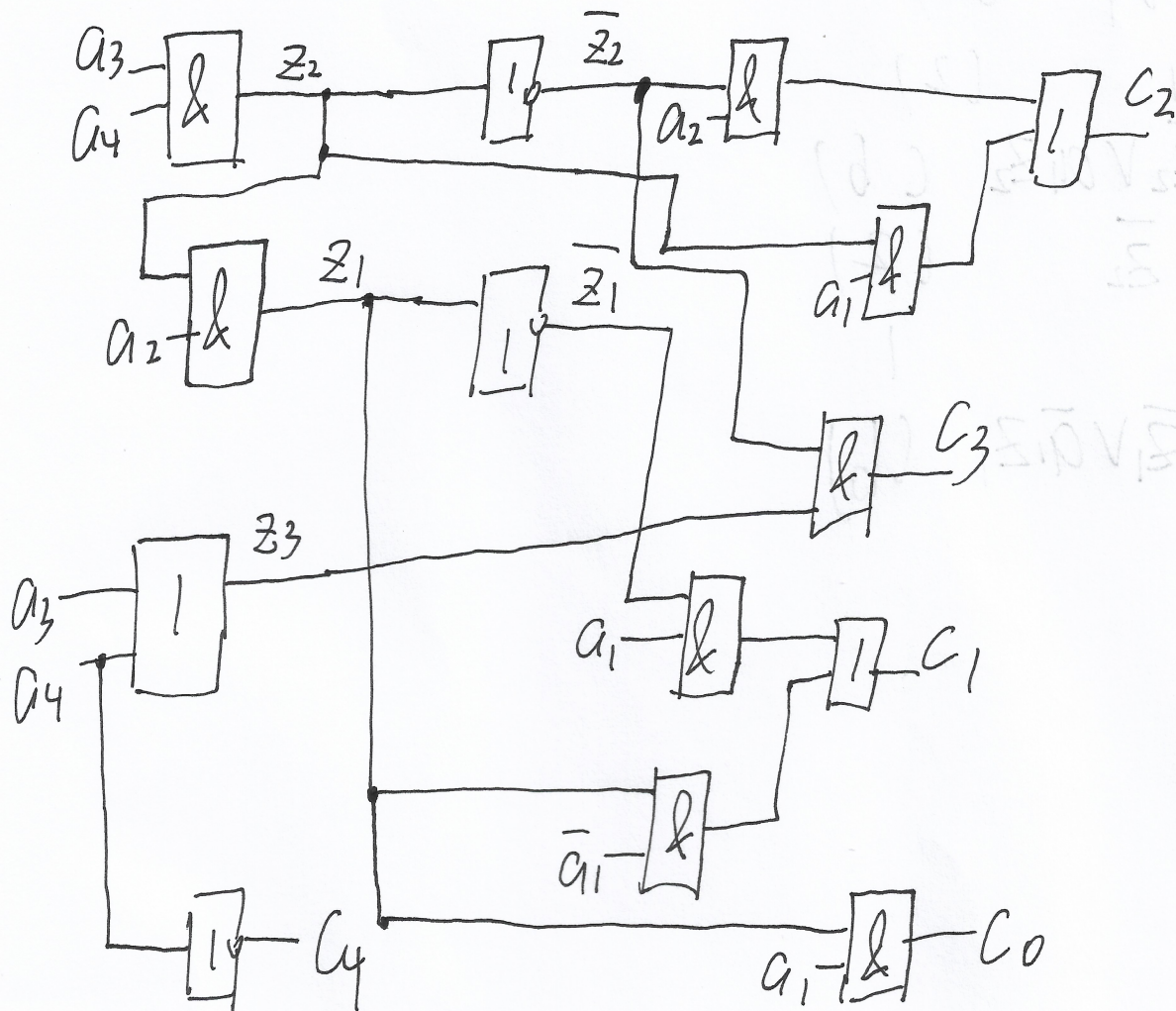


1.4 Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевой базе



$$T_{c4} = 1T, T_{c3} = 4T, T_{c2} = 4T, T_{c1} = 5T, T_{c0} = 3T$$

$$T = \max(T_{c0}, T_{c1}, T_{c2}, T_{c3}, T_{c4}) = 5T$$