

2.5 Анализ многовыходной комбинационной схемы

На таблице ~~истинности~~ ^{схемы} на ~~выхо~~ входной набор (1111). Значение выходного набора (00001) соответствует таблице, что подтверждает корректность построенной схемы, по крайней мере, в отношении рассматриваемого набора.