

Мы видим что, по факту, ~~э~~ схема построена по МКНФ и имеет меньше цену  $S_2 = 28$ , сравнивая их.

§ Преобразование схемы из булевого базиса в базис (И-НЕ) осуществляется также как и для базиса (ИЛИ-НЕ)

7.3. Построить схему с минимальной ценой в сокращенных базисах

а) Базис ~~(ИЛИ-НЕ)~~ (ИЛИ-НЕ)

В качестве исходного для построения схемы можно использовать выражение (1). Недостатком этой схемы будет наличие выходного инвертора, что обусловлено ~~преобразованием~~ преобразованием в базис исходной ~~МКНФ~~ мкф МКНФ. В связи с этим целесообразно рассмотреть преобразование и выражение (3), полученное по мкф.