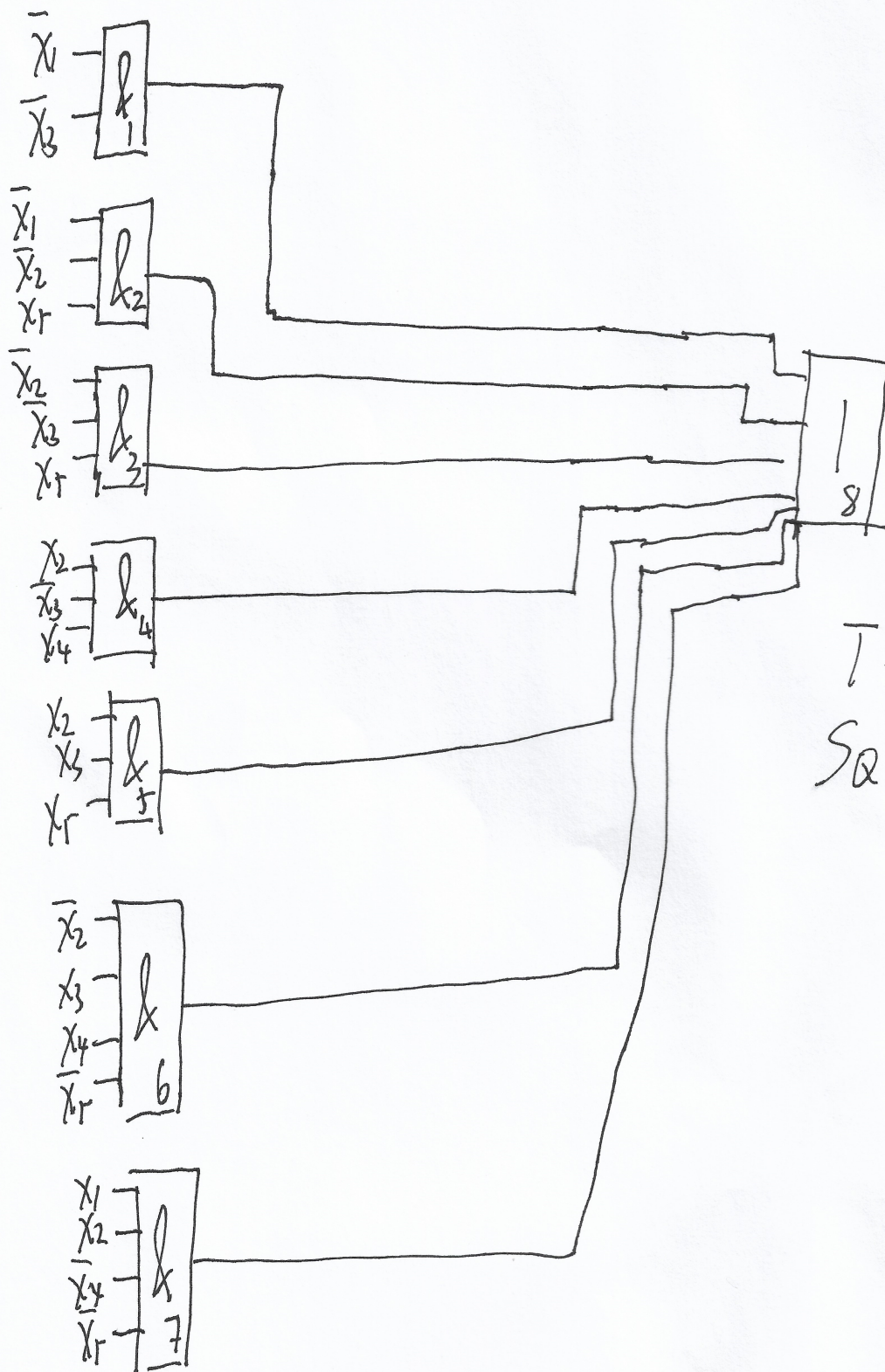


6. Синтез комбинационных схем в булевой базе

1. Для МДНФ:

1) С парными входами



$$T = 2J$$

$$S_Q = \cancel{29} \cancel{30} 29$$